

ECEN Academy

Answers for the Electrical_Problems_Set 2

- 11. 1 A**
- 12. 460 W**
- 13. 115 Ω**
- 14. 460 Ω**
- 15. 28.75 W**
- 16. 460 Ω**
- 17. 0.25 A**
- 18. 115 W**
- 19. 115 Ω**
- 20. 1A**