

ECEN Academy

Digital Electronics Answers Set 7

Ans 61: 2. 0V

Ans 62: 1. 5V

Ans 63: 3. No Voltage

Ans 64: 3. No Voltage

Ans 65: 3. No Voltage

Ans 66: 1. 5V

Ans 67: 2. 0V

Ans 68: 4. illegal connection

Ans 69: 2. 0V

Ans 70: 3. No Voltage